

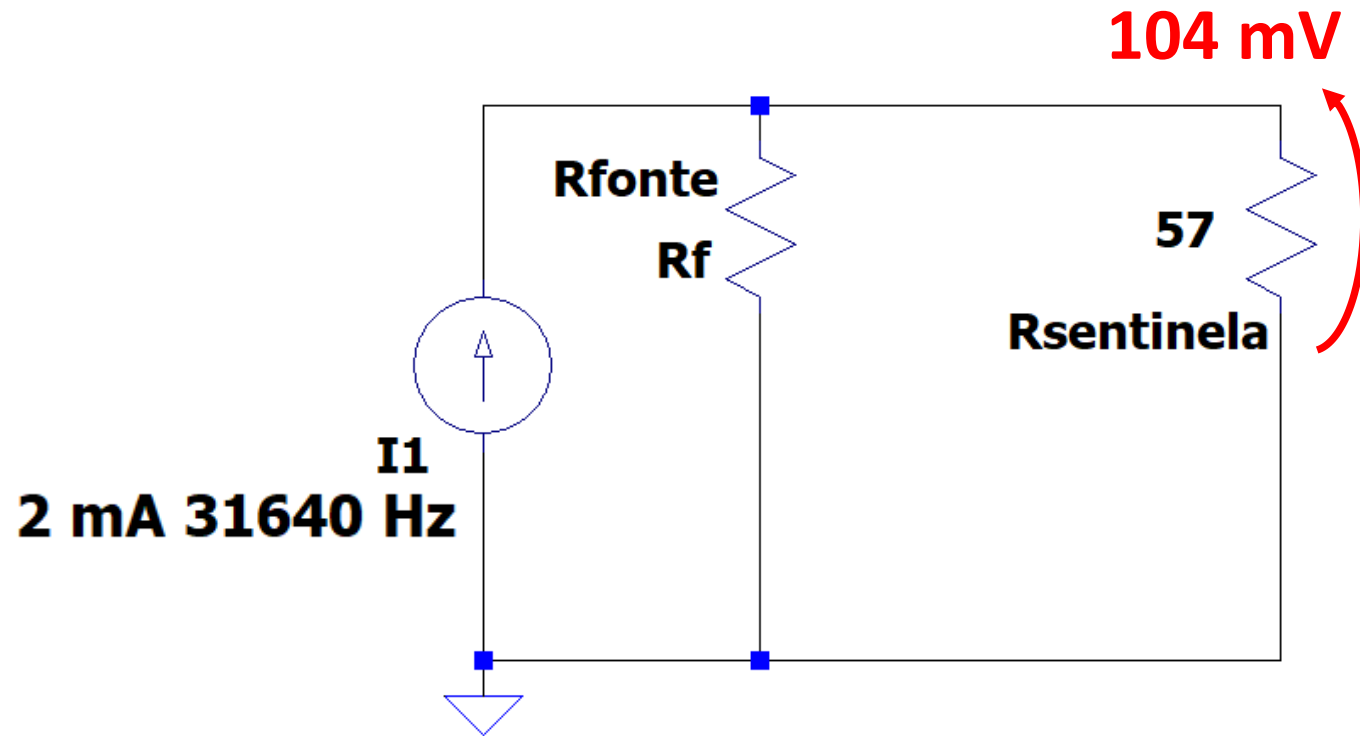



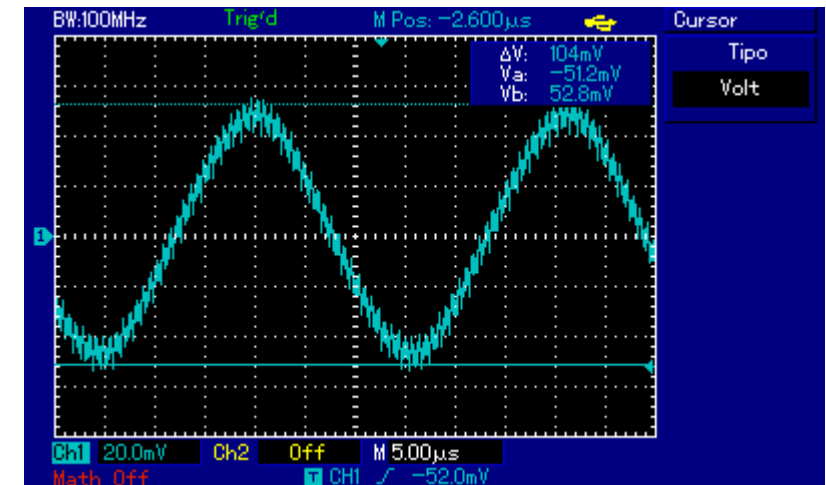
Medição Rsentinela com terminais em curto-circuito



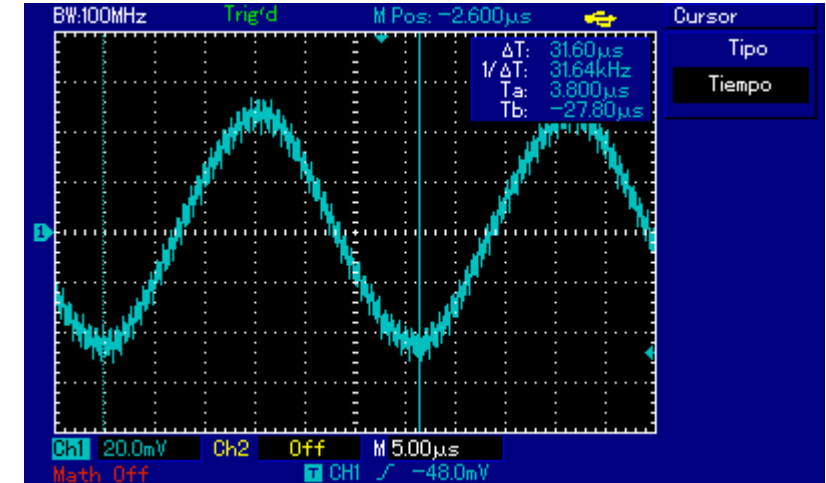A medição foi efetuada através do osciloscópio onde foi medida a queda de tensão sobre resistor sentinela com os terminais de excitação de corrente em curto-circuito.



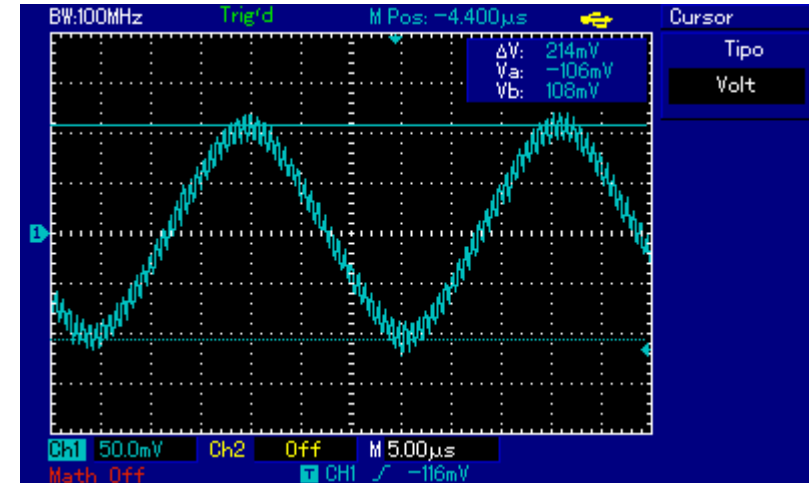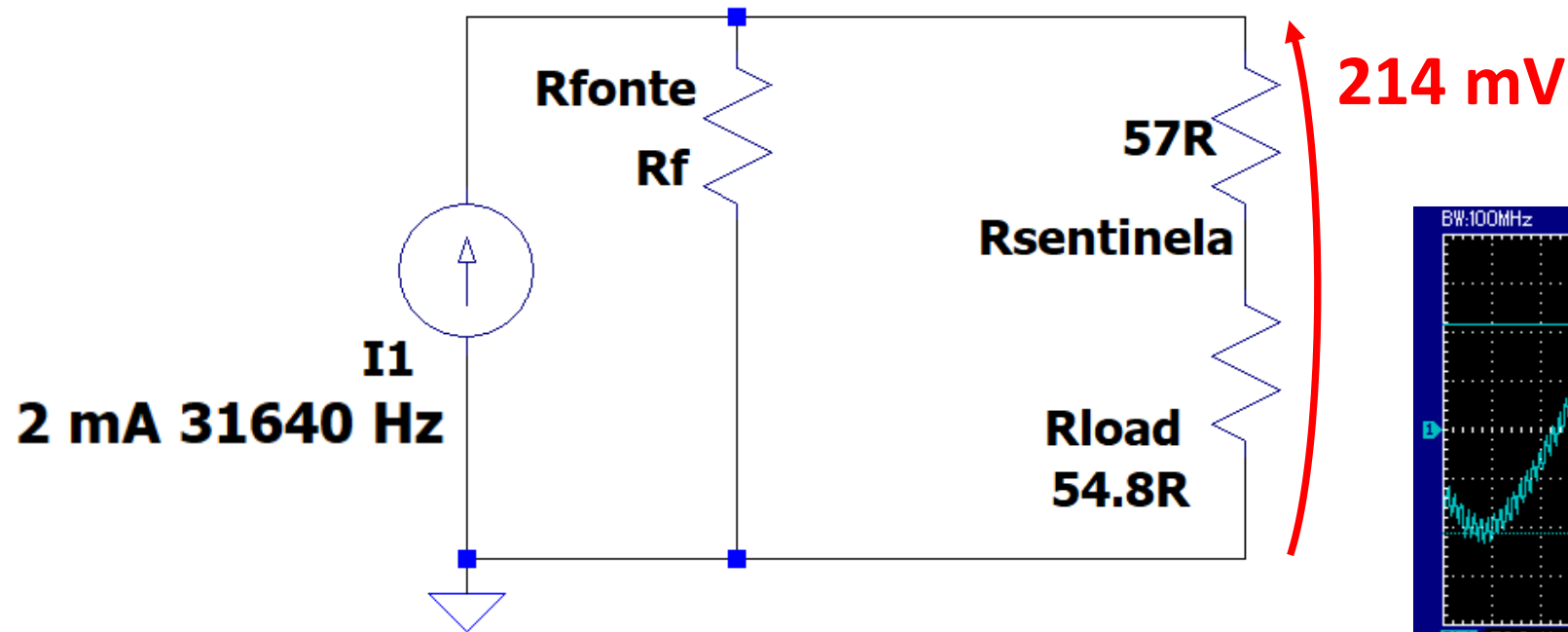Medição Rsentinela 57R em série com Rload 54,8R.



A medição foi efetuada através do osciloscópio onde foi medida a queda de tensão sobre $R_{\text{sentinela}}$ em série com R_{load} nos terminais de excitação.